
構造組立一1


②電池

③回路部

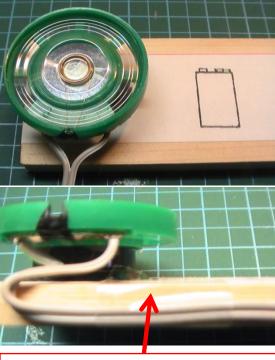


①スピーカ



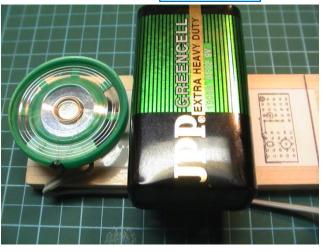



④キィー取り付け部

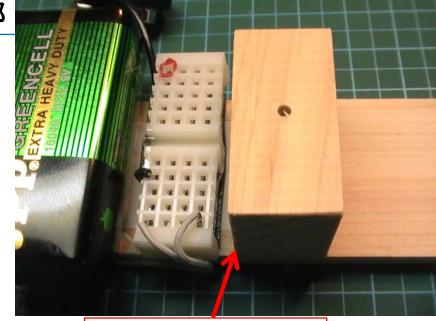


注意:線を合わせる


構造組立一2

⑤キィーの取り付け


⑥スイッチ

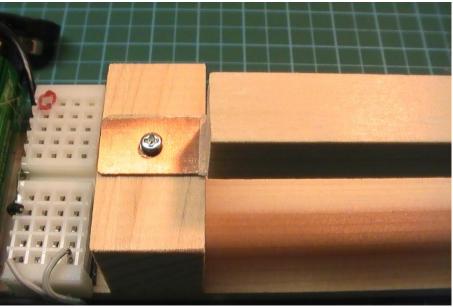




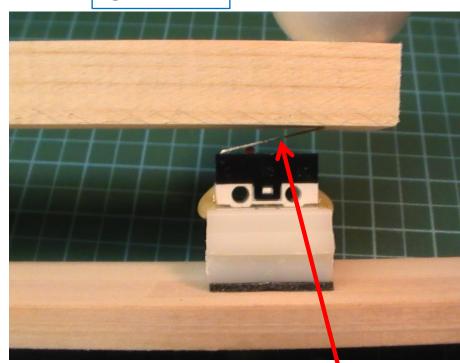


注意:バネの位置

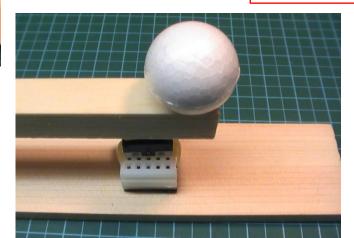

回路部品表

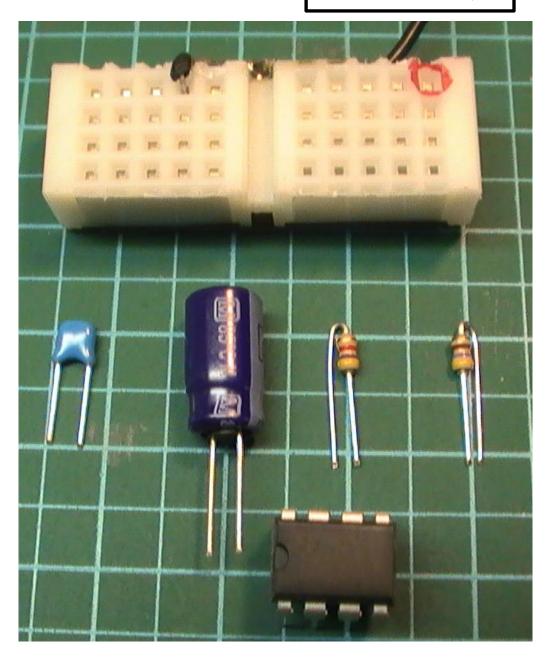

注意:部品の違い

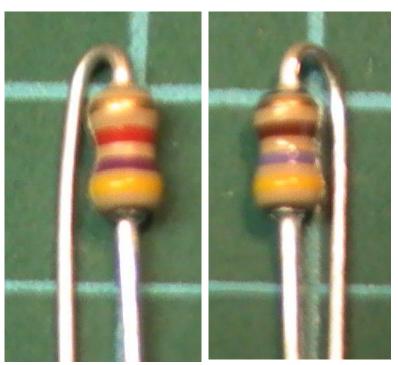


色コードの違いに注意


回路組立一1


①抵抗




4IC

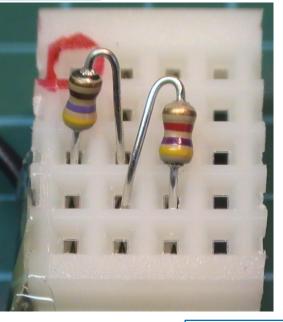


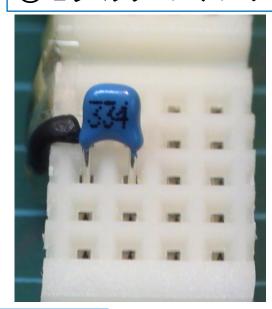

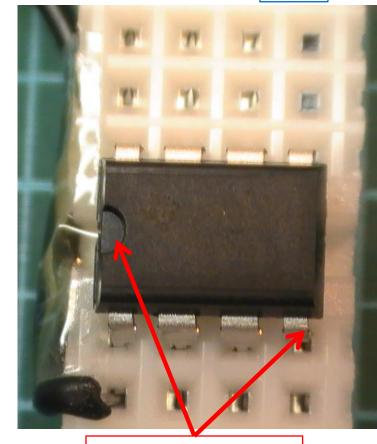

③電界コンデンサ

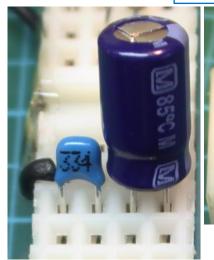

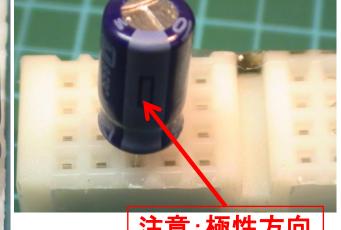


注意:極性方向


注意:1)切り欠き 2)足の数

回路組立一2

⑤スイッチへの配線

⑥電源線の配線

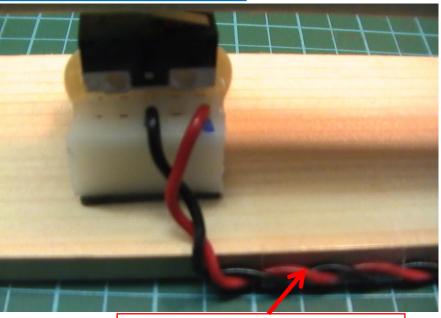

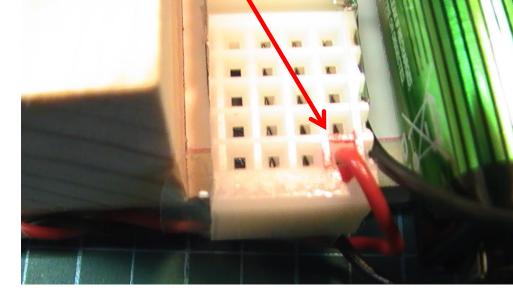

注意:セロテープで固定

